

Circuitos limitadores con operacionales

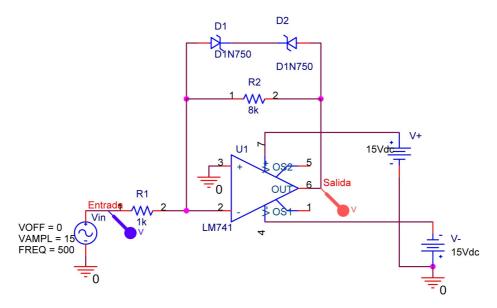
Circuito limitador con diodos zener (montaje 1):



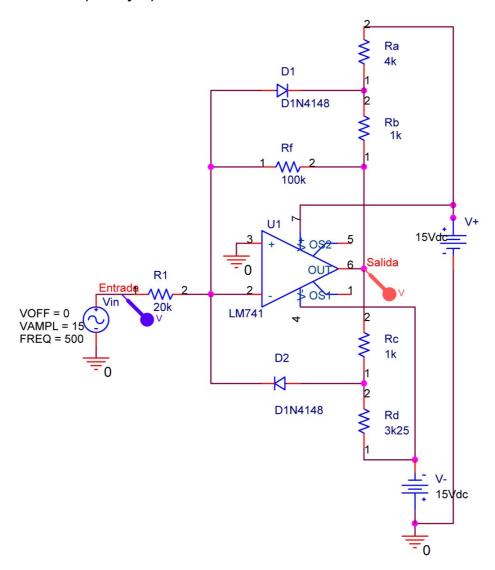
Circuito limitador con diodos (montaje 2):



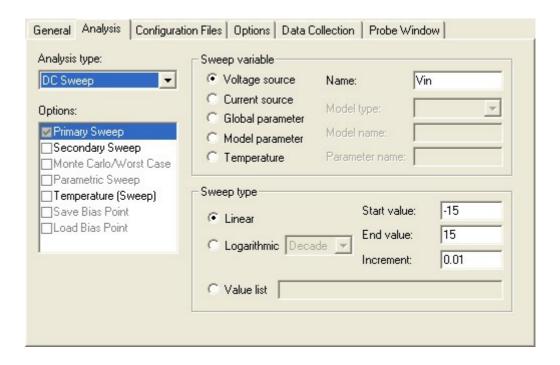
Configuración de la simulación para obtener los gráficos correspondientes a las funciones de transferencia utilizando una fuente de tensión continua como Vin:



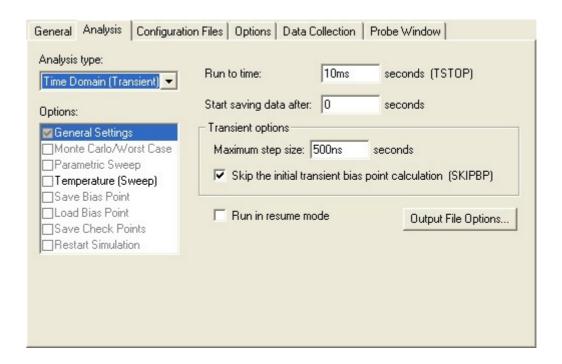
Configuración de la simulación para obtener los gráficos correspondientes a una señal senoidal de entrada utilizando una fuente de tensión alterna senoidal como Vin:




Función de transferencia del montaje 1:

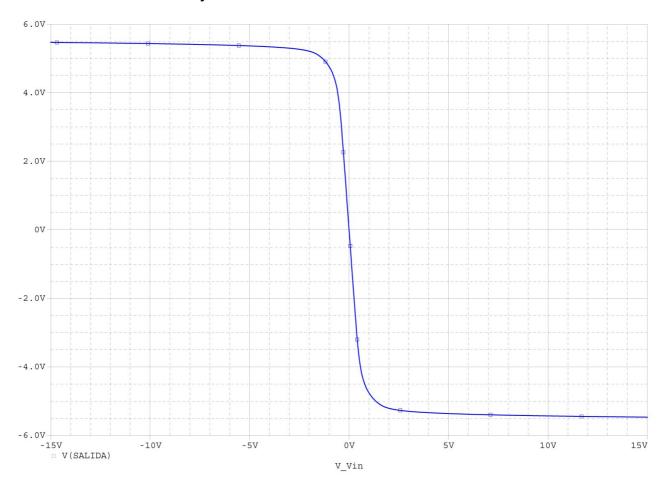


Simulación transitoria del montaje 1:

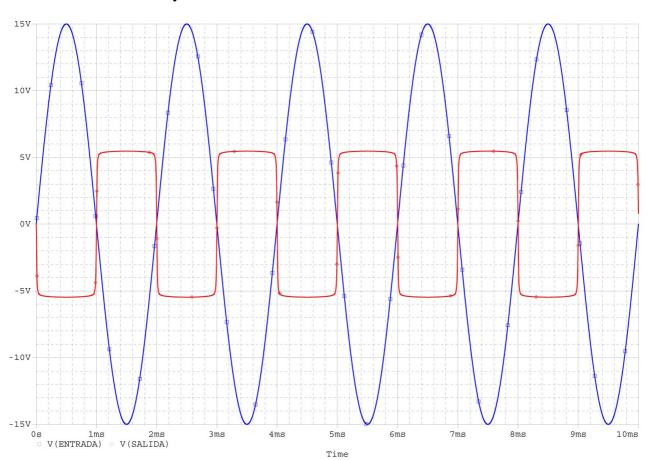

Función de transferencia del montaje 2:

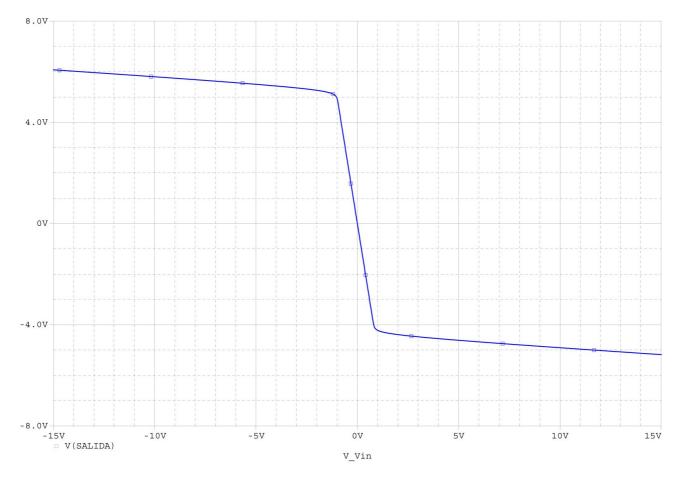

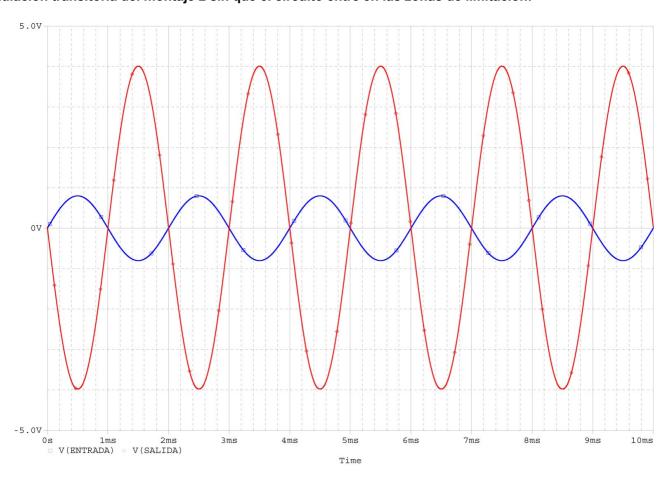Simulación transitoria del montaje 2 sin que el circuito entre en las zonas de limitación:



Simulación transitoria del montaje 2 con zonas de saturación (negativa a -5v y positiva a 6v):

